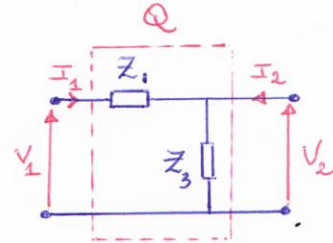


- Corrigé -

Exercice 01: (07 pts)

1. Paramètres Impédance ( $Z_{ij}$ ):

$$\begin{cases} V_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2 \\ V_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2 \end{cases}$$




$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} = (Z_1 + Z_3) \rightarrow$  impédance d'entrée lorsque la sortie est en circuit-ouvert. (0.25)

$Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} = Z_3 \rightarrow$  impédance de transfert inverse lorsque l'entrée est en circuit-ouvert. (0.25)

$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} = Z_3 \rightarrow$  impédance de transfert directe lorsque la sortie est en circuit-ouvert. (0.25)

$Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} = Z_3 \rightarrow$  impédance de sortie lorsque l'entrée est en circuit-ouvert. (0.25)

Schéma équivalent:

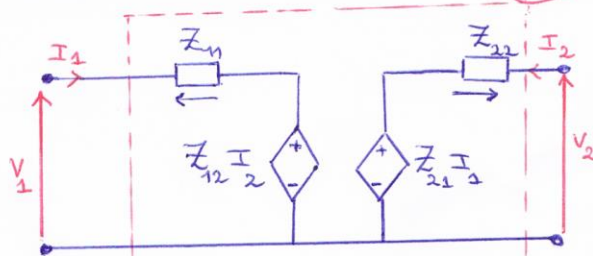

2. Impédance d'entrée  $Z_e$

$$\begin{cases} V_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2 \quad \dots (1) \\ V_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2 \quad \dots (2) \end{cases}$$

$V_2 = -Z_c I_2 \quad \dots (3)$


$(2) = (3) \Rightarrow Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2 = -Z_c I_2 \Rightarrow Z_{21} I_1 = -(Z_c + Z_{22}) I_2$

$\Rightarrow I_2 = -\frac{Z_{21}}{Z_c + Z_{22}} I_1$  (0.25)

$(1) \Rightarrow V_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} \left( -\frac{Z_{21}}{Z_c + Z_{22}} I_1 \right)$

$\Rightarrow V_1 = \left( Z_{11} - \frac{Z_{12} Z_{21}}{Z_c + Z_{22}} \right) I_1$
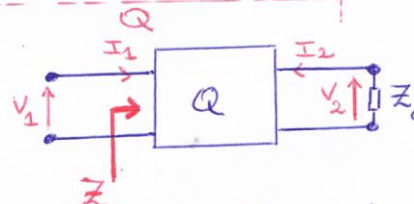
$$Z_e = \frac{V_1}{I_1} = Z_{11} - \frac{Z_{12} Z_{21}}{Z_c + Z_{22}}$$



• Gain en tension  $G_v$ :

$$V_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2 = -Z_c \cdot I_2$$

$$\Rightarrow I_1 = - \frac{(Z_c + Z_{22})}{Z_{21}} I_2$$

$$V_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2 = \left[ Z_{11} \left( - \frac{Z_c + Z_{22}}{Z_{21}} \right) + Z_{12} \right] I_2$$



$$G_v = \frac{V_2}{V_1} = \frac{-Z_c I_2}{\left\{ \frac{-Z_{11} Z_c - Z_{11} Z_{22} + Z_{12} Z_{21}}{Z_{21}} \right\} I_2} = \frac{Z_c Z_{21}}{Z_{11} Z_c + Z_{11} Z_{22} - Z_{12} Z_{21}} \quad (0,25)$$

3. Matrice  $[T]$ :

On a :

02 quadripôles montés en cascade :

Donc :  $[T] = [T_2][T_1]$  (0,25)

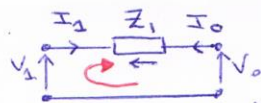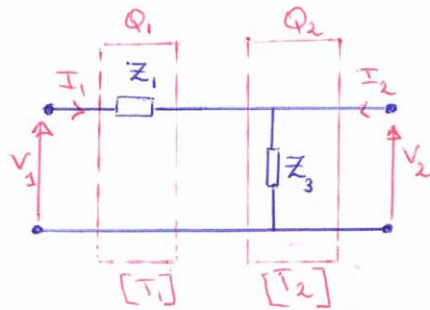

$$\begin{pmatrix} V_0 \\ I_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ -I_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} V_0 = T_{11} V_1 - T_{12} I_1 \\ I_0 = T_{21} V_1 - T_{22} I_1 \end{cases} \quad (0,25)$$


$$I_0 = -I_1 \Rightarrow (T_{22} = 1 \text{ et } T_{21} = 0) \quad (0,25)$$

$$\Sigma V_i = 0 \Rightarrow V_1 = Z_1 I_1 + V_0$$

$$\Rightarrow V_0 = V_1 - Z_1 I_1 \quad (0,25)$$

$$\Rightarrow (T_{11} = 1 \text{ et } T_{12} = Z_1) \quad (0,25)$$

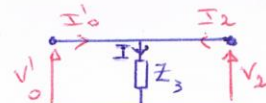Donc :  $[T_1] = \begin{pmatrix} 1 & Z_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$



$$\begin{pmatrix} V_2 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_0 \\ -I_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} V_2 = T_{11} V_0 - T_{12} I_0 \\ I_2 = T_{21} V_0 - T_{22} I_0 \end{cases} \quad (0,25)$$

$$V_2 = V_0 \Rightarrow (T_{11} = 1 \text{ et } T_{12} = 0) \quad (0,25)$$

$$V_0 = Z_3 I_0 = Z_3 (I_0 + I_2)$$

$$= Z_3 I_0 + Z_3 I_2$$

$$Z_3 I_2 = V_0 - Z_3 I_0 \quad (0,25)$$

$$\Rightarrow (T_{21} = \frac{1}{Z_3} \text{ et } T_{22} = 1)$$

Donc :  $[T_2] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/Z_3 & 1 \end{pmatrix}$

Donc :  $[T] = \begin{pmatrix} 1 & Z_1 \\ 1/Z_3 & Z_1 + 1 \end{pmatrix} \quad (0,25)$

4. Gain en courant  $G_I$ :

$$G_I = \frac{-1}{T_{11} + T_{21} Z_c} \quad (0,125)$$

A.N:  $T_{11} = 1$ ,  $T_{21} = \frac{1}{R}$ ,  $Z_c = R$

$$G_I = -\frac{1}{1 + \frac{1}{R} R} = -\frac{1}{2} \quad (0,125)$$

Obtien:  $G_I = -\frac{Z_{21}}{Z_{22} + Z_c} = -\frac{Z_3}{Z_3 + Z_c} = -\frac{R}{R + R} = -\frac{1}{2} \quad (0,125)$


Mme. H. ABRI

Exercice 03 06 pts

• C'est un montage Emetteur Commun car :

- ↳ L'entrée  $V_e$  est sur la base
- ↳ La sortie  $V_s$  est sur le collecteur

• Modèle en statique :

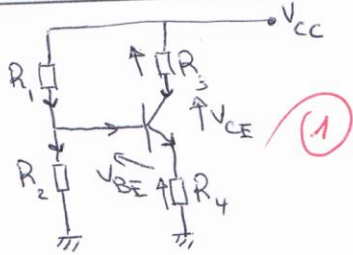

• Droite de charge statique :

$$V_{CC} = R_3 I_C + R_4 I_E + V_{CE}$$


$$V_{CC} = (R_3 + R_4) I_E + V_{CE}$$

$$\begin{cases} I_C = \beta I_B & (\beta \gg 1) \\ I_E = (\beta + 1) I_B \approx I_C \\ I_E = \left(\frac{\beta + 1}{\beta}\right) I_C \end{cases}$$

$$\Rightarrow -V_{CE} + V_{CC} = (R_4 + R_3) I_C$$


$$\Rightarrow I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_3 + R_4}$$

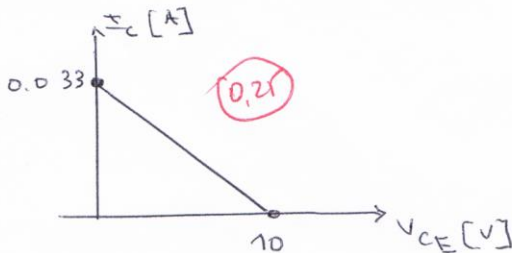A.N  $I_C = \frac{10}{300} - \frac{V_{CE}}{300} = 0.033 - 0.033 V_{CE}$



$$\begin{cases} V_{CE} = 0 \Rightarrow I_C = 0.033 \text{ A} \\ I_C = 0 \Rightarrow V_{CE} = 10 \text{ V} \end{cases}$$

• Schéma dynamique

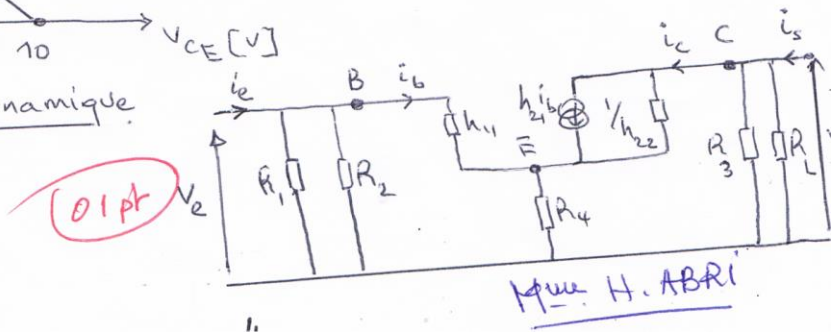

Mme H. ABRI


Exo. no 1

$$V_{AB} = V'_{AB} \begin{pmatrix} E \neq 0 \\ 0 \\ j = 0 \end{pmatrix} + V''_{AB} \begin{pmatrix} j \neq 0 \\ & & \\ E = 0 \end{pmatrix} \quad (1)$$


(1)

div. Torsi

$$V'_{AB} = \frac{(R_3 || R_4)}{(R_3 || R_4) + R_1 + R_2} E$$

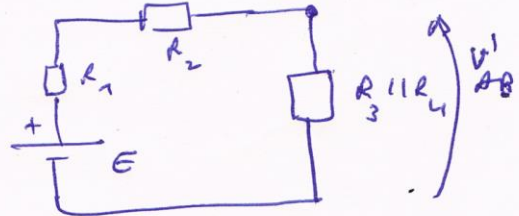


(2)

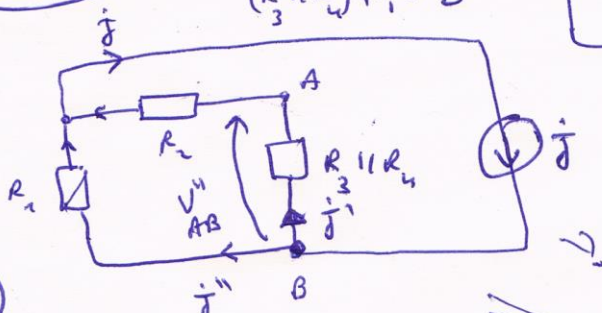

$$V_{AB} = V'_{AB} + V''_{AB}$$

$$V''_{AB} = - (R_3 || R_4) \cdot j'$$

div. court  $\hat{j}' =$

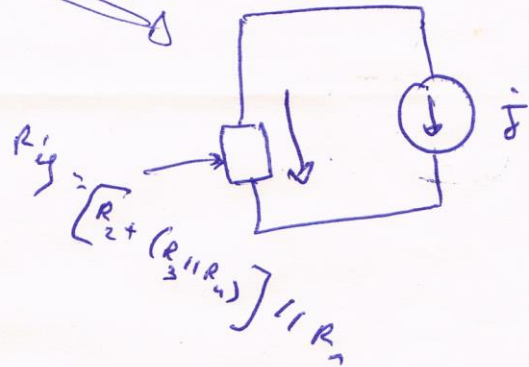

2/3

$$V_{AD} = (R_3 || R_4) \cdot I$$

$$\Rightarrow I =$$

$$I_3 = \frac{R_4}{R_3 + R_4} I \quad (1)$$

$$I_4 = \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot I \quad (2)$$

MR. BEMATI A.