


Faculté de Technologie

Département de Génie Electrique et Electronique


L3AUTO

Corrigé de l' Examen *AS512*
Électronique de Puissance

Exercice 1 : (13 pts)

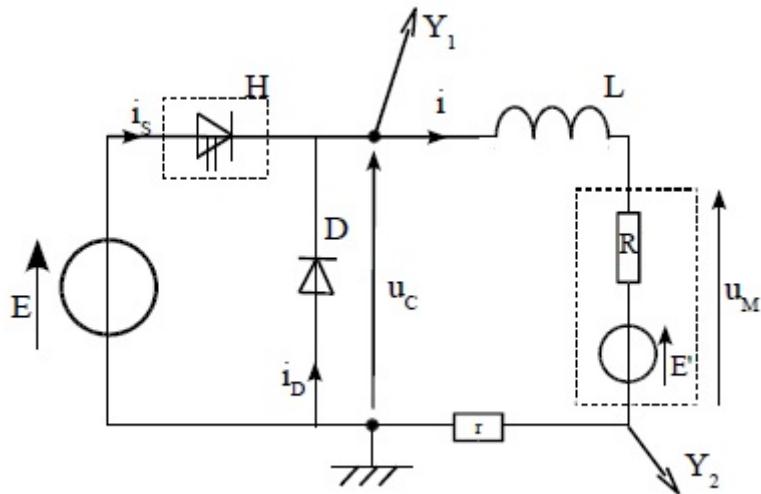

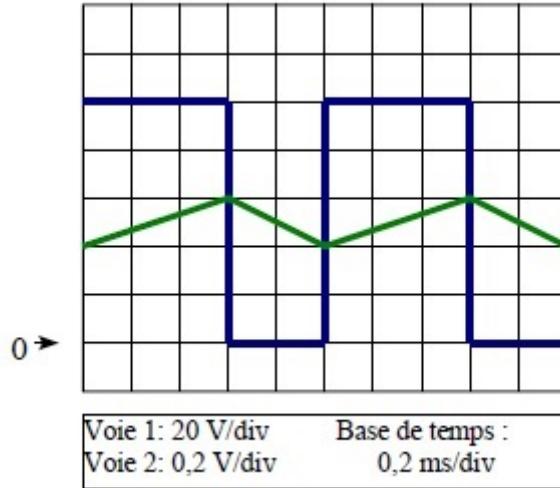1. A partir de ce schéma :
 - (a) La voie 1 : u_c (1pt)
 - (b) La voie 2 : i (1pt)
2. L'intérêt d'utiliser une résistance r est de visualiser l'image du courant (1pt).



3. La fréquence de hachage :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{5 \times 0.2 \times 10^{-3}} = 1000 \text{ Hz} \quad (1pt)$$

4. Le rapport cyclique :

$$\alpha = \frac{\alpha T}{T} = \frac{3}{5} = 0.6 \quad (1pt)$$

5. La *f.e.m* E

$$E = 5 \times 20 = 100V \quad (1pt)$$

6. La tension U_{cmoy}

$$U_{cmoy} = \alpha E = 0.6 \times 100 = 60V \quad (1pt)$$

7. Le courant I_{moy}

$$I_{moy} = \frac{I_{min} + I_{max}}{2}$$

$$rI_{min} = 2 \times 0.2 \implies I_{min} = \frac{2 \times 0.2}{r} = \frac{2 \times 0.2}{1} = 0.4A$$

$$rI_{max} = 3 \times 0.2 \implies I_{max} = \frac{3 \times 0.2}{r} = \frac{3 \times 0.2}{1} = 0.6A$$

$$I_{moy} = \frac{0.4 + 0.6}{2} = 0.5A \quad (1pt)$$

8. L'expression de U_{cmoy} en fonction de R, I_{moy} et E'

$$u_c = L \frac{di}{dt} + R \cdot i + E'$$

$$U_{cmoy} = L \frac{dI_{moy}}{dt} + R \cdot i + E'$$

$$L \frac{dI_{moy}}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow U_{cmoy} = RI_{moy} + E' \quad (1pt)$$

9. $R = 0 \Rightarrow U_{cmoy} = E'$

$$E' = \alpha E \quad (0.5pt)$$

$$E' = 0.6 \times 100 = 60V \quad (0.5pt)$$

10. $E' = k \cdot n \Rightarrow k = \frac{E'}{n}$

$$k = \frac{60}{1200} = 0.05 \quad (1pt)$$


11. $n = 1600 \text{ tr/min}$

$$E' = 0.05 \times 1600 = 80V \quad (1pt)$$

12.

$$\alpha = \frac{E'}{E} = \frac{80}{100} = 0.8 \quad (1pt)$$

Exercice 2 : (7pts)

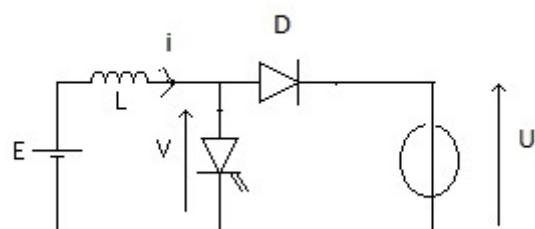

$$1. V_{moy} = (1 - \alpha)U = 0.6 \times 250 = 150V \quad (1pt)$$

$$2. E - L \frac{di}{dt} - v = 0 \implies v = E - L \frac{di}{dt}$$

$$\begin{aligned} V_{moy} &= E - L \frac{dI_{moy}}{dt} \\ L \frac{dI_{moy}}{dt} &= 0 \\ \implies E &= V_{moy} = 150V \quad (1pt) \end{aligned}$$

$$3. 0 < t < \alpha T$$

$$\begin{aligned} E - L \frac{di}{dt} &= 0 \implies \frac{di}{dt} = \frac{E}{L} \\ di &= \frac{E}{L} dt \implies i(t) = \frac{Et}{L} + C \end{aligned}$$

$$\text{à } t = 0; i(0) = I_{min}$$

$$I_{min} = C$$

$$i(t) = \frac{Et}{L} + I_{min} \quad (1pt)$$

$$4. \alpha T < t < T$$

$$\begin{aligned} E - L \frac{di}{dt} - u_D - U &= 0 \implies \frac{di}{dt} = \frac{E - U}{L} \\ di &= \frac{E - U}{L} dt \implies i(t) = \frac{(E - U)t}{L} + C' \end{aligned}$$

$$\text{à } t = \alpha T; i(\alpha T) = I_{max}$$

$$I_{max} = \frac{(E - U)\alpha T}{L} + C' \implies C' = I_{max} - \frac{(E - U)\alpha T}{L}$$

$$i(t) = \frac{(E - U)(t - \alpha T)}{L} + I_{max} \quad (1pt)$$

$$5. t = T; i(T) = I_{min}$$

$$\begin{aligned} I_{min} &= \frac{(E - U)(T - \alpha T)}{L} + I_{max} \\ \implies \Delta I &= \frac{(U - E)(T - \alpha T)}{L} \quad (1pt) \end{aligned}$$

$$6. I_{min} = 10A \text{ et } I_{max} = 12A.$$

$$P_e = V_{moy} \cdot I_{moy}$$

$$I_{moy} = \frac{I_{max} + I_{min}}{2} = \frac{10 + 12}{2} = 11A$$

$$P_e = 150 \times 11 = 1650W \quad (1pt)$$

$$P_s = U \cdot I_{moy} = 250 \times 11 = 2750W \quad (1pt)$$